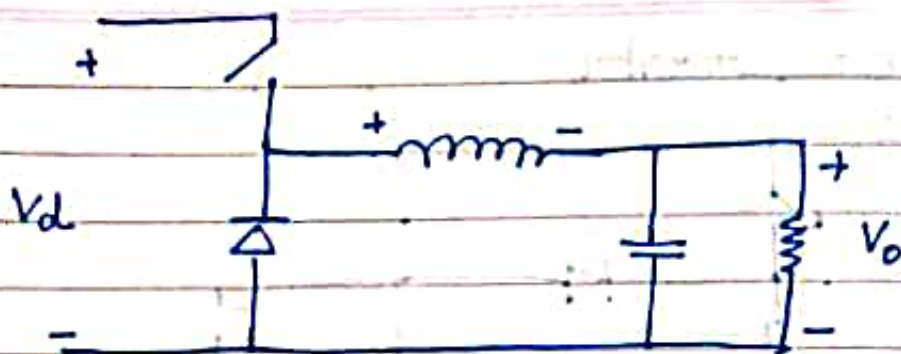


## BUCK



$$\Rightarrow \text{ON: } V_L = V_d - V_o$$

$$\text{OFF: } V_L = -V_o$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_d} = \frac{I_d}{I_o} = D \quad I_C + I_o = I_L$$

$$I_L = I_o \text{ (average)}$$

$$\Rightarrow \Delta I_L = \frac{V_o(1-D)T_s}{L} = \frac{(V_d - V_o)DT_s}{L} \quad \left[ \text{Select } L \text{ if given } \Delta I_L \right]$$

$$\Rightarrow I_{L(\text{avg})} = I_o(\text{avg}) = V_o/R$$

$$I_{L, \text{max}} = \frac{V_o}{R} + \frac{V_o(1-D)T_s}{2L}$$

$$I_{L, \text{min}} = \frac{V_o}{R} - \frac{V_o(1-D)T_s}{2L}$$

$$\Rightarrow \text{For CCM, } L \geq L_{\text{min}} = \frac{(1-D)RT_s}{2}$$

At the boundary:

$$I_{LB} = I_{OB} = I_{L, \text{peak}} = \frac{(V_d - V_o)DT_s}{2L} = \frac{T_s V_d}{2L} \cdot D(1-D)$$

$$\text{If } I_L < I_{LB} \text{ or } I_o < I_{OB}, \text{ DCM}$$

$$\text{If } I_L \geq I_{LB} \text{ or } I_o \geq I_{OB}, \text{ CCM}$$

$$I_{LB, \text{max}} = \frac{T_s V_d}{8L}, \quad I_{LB} = 4 I_{LB, \text{max}} D(1-D)$$

$$@ D = 1/2$$

⇒ DCM : (constant  $V_o$ )

$$\frac{V_o}{V_d} = \frac{D}{D + \Delta_1} = \frac{I_d}{I_o}$$

$$I_o = I_{L,peak} \cdot \frac{(D + \Delta_1)}{2} = \frac{V_o T_s}{2L} \Delta_1 (D + \Delta_1) = \frac{V_d T_s D \Delta_1}{2L}$$

$$\Delta_1 = \frac{I_o}{4 I_{LB,max} D} \rightarrow \frac{V_o}{V_d} = \frac{D}{D + \Delta_1} = \frac{D^2}{D^2 + \frac{1}{4} (I_o / I_{LB,max})}$$

⇒ DCM : (constant  $V_d$ )

$$\frac{V_o}{V_d} = \frac{I_d}{I_o} = \frac{D}{D + \Delta_1}$$

$$I_{LB} = I_{OB} = I_{L,peak} = \frac{T_s V_o (1-D)}{2L}$$

$$I_{LB,max} = \frac{T_s V_o}{2L} @ D=0$$

Boundary:

$$I_{LB} = I_{LB,max} (1-D)$$

$$I_o = I_{L,peak} \frac{(D + \Delta_1)}{2} = \frac{V_o T_s \Delta_1 (D + \Delta_1)}{2L}$$

$$D = \frac{V_o}{V_d} \left( \frac{I_o / I_{LB,max}}{1 - V_o / V_d} \right)^{1/2}$$

⇒ Output voltage ripple : [look at  $I_L$  & compare with  $I_o$ ]

$$\Delta V_o = \frac{1}{2} \frac{\Delta I_L}{2} \frac{T_s}{2} \cdot \frac{1}{C} \Rightarrow \frac{\Delta V_o}{V_o} = \frac{T_s V_o (1-D) T_s}{8LC}$$

$$\frac{\Delta V_o}{V_o} = \frac{1}{8} \frac{T_s^2 (1-D)}{LC} = \frac{\pi^2 (1-D)}{2} \left( \frac{f_c}{f_s} \right)^2$$

$$f_s = 1/T_s, f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$



BOOST



$$\Rightarrow \text{ON} \Rightarrow V_L = V_d$$

$$\text{OFF} \Rightarrow V_L = -(V_o - V_d)$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_d} = \frac{1}{1-D} = \frac{I_d}{I_o}$$

$$I_C + I_o = I_D$$

$$I_d = I_L, \quad I_D = I_o \text{ (avg)}$$

$$I_D = (1-D)I_L$$

$$\Rightarrow \Delta I_L = \frac{V_d \cdot D T_s}{L} = \frac{(V_o - V_d)(1-D) T_s}{L}$$

$$I_{L(\text{avg})} = \frac{I_o}{1-D} = \frac{V_o}{R(1-D)} = \frac{V_d}{R(1-D)^2}$$

$$I_{L, \text{max}} = \frac{V_d}{R(1-D)^2} + \frac{V_d \cdot D T_s}{2L}$$

$$I_{L, \text{min}} = \frac{V_d}{R(1-D)^2} - \frac{V_d \cdot D T_s}{2L}$$

$$\Rightarrow \text{For CCM, } L \geq L_{\text{min}} = \frac{T_s \cdot D \cdot (1-D)^2 \cdot R}{2}$$

Boundary [Constant  $V_o$ ]

$$I_{LB} = \frac{T_s V_o D (1-D)}{2L}$$

$$I_{LB, \text{max}} = \frac{T_s V_o}{8L} \quad @ \quad D = 1/2$$

$$I_{LB} = 4 I_{LB, \text{max}} D(1-D)$$

$$I_{OB} = \frac{T_s V_a D(1-D)^2}{2L}$$

$$I_{OB, \max} = \frac{2}{27} \frac{T_s V_a}{L} \quad @ \quad D = \frac{1}{3}$$

$$I_{OB} = \frac{27}{4} D(1-D)^2 I_{OB, \max}$$

→ DCM : (constant  $V_o$ )

$$\frac{V_a}{V_d} = \frac{\Delta_1 + D}{\Delta_1} = \frac{I_d}{I_o}$$

$$I_L = I_d = \frac{V_d D T_s}{2L} (D + \Delta_1)$$

$$I_o = \frac{T_s V_d D \Delta_1}{2L}$$

$$D = \left[ \frac{4}{27} \frac{V_a}{V_d} \left( \frac{V_o}{V_d} - 1 \right) \frac{I_o}{I_{OB, \max}} \right]^{1/2}$$

→ Output Voltage Ripple ⇒ [compare  $I_d$  with  $I_o$ ]

$$\Delta V_o = \frac{I_o D T_s}{C} = \frac{V_o D T_s}{R C}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta V_o}{V_o} = \frac{D T_s}{R C} = \frac{D T_s}{\tau}$$

→ Inductor Resistance ⇒


$$P_d = P_o + P_{r, l} \Rightarrow V_d I_L = V_o I_o + I_L^2 r_l$$

$$V_o = \left( \frac{V_d}{1-D} \right) \left( \frac{1}{1 + r_l / [R(1-D)^2]} \right) \quad [\text{messes up at high } D]$$

$$\eta = \frac{1}{1 + r_l / [R(1-D)^2]}$$



BUCK-BOOST :

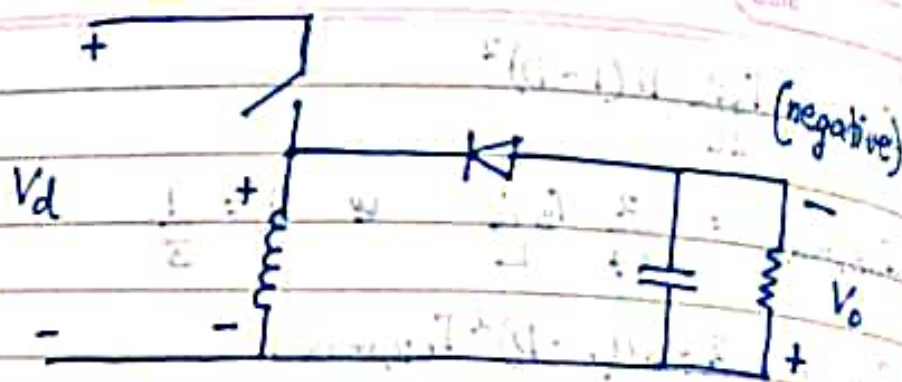

$$\Rightarrow \text{ON : } V_L = V_d \quad \text{BOOST}$$

$$\text{OFF : } V_L = -V_o \quad \text{BUCK}$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_d} = \frac{D}{1-D} = \frac{I_d}{I_o} \quad I_L + I_o = I_d$$

$$I_d = I_o \text{ (avg)}, \quad I_d = D I_L$$

$$** \Rightarrow I_L = I_d + I_o \quad ; I_o = I_L (1-D) \quad \left[ \begin{array}{l} D > 0.5 \uparrow \\ D < 0.5 \downarrow \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow \Delta I_L = \frac{V_d D T_s}{L} = \frac{V_o (1-D) T_s}{L}$$

$$I_{L, \text{avg}} = \frac{V_d \cdot D}{R(1-D)^2}$$

$$I_{\text{max}} = \frac{V_d \cdot D}{R(1-D)^2} + \frac{V_d D T_s}{2L}$$

$$I_{\text{min}} = \frac{V_d \cdot D}{R(1-D)^2} - \frac{V_d D T_s}{2L}$$

$$\Rightarrow \text{For CCM, } L \geq L_{\text{min}} = \frac{(1-D)^2 R T_s}{2}$$

$\Rightarrow$  Boundary (constant  $V_o$ )

$$I_{LB} = \frac{T_s V_o}{2L} (1-D)$$

$$I_{LB, \text{max}} = \frac{T_s V_o}{2L} \quad @ \quad D=0$$

$$I_{LB} = I_{LB, \text{max}} (1-D)$$

$$I_{OB} = \frac{I_S V_o}{2L} (1-D)^2$$

$$I_{OB, \max} = \frac{I_S V_o}{2L} \quad @ \quad D=0$$

$$I_{OB} = I_{OB, \max} (1-D)^2$$

⇒ DCM :

$$\frac{V_o}{V_d} = \frac{D}{\Delta_1} = \frac{I_d}{I_o}$$

$$I_L = I_d + I_o$$

$$I_L = \frac{V_d D T_S}{2L} (D + \Delta_1)$$

$$\left[ I_{L, \text{peak}} \cdot \left( \frac{D + \Delta_1}{2} \right) \right]$$

$$\Delta_1 = \sqrt{\frac{I_o}{I_{OB, \max}}}, \quad D = \frac{V_o}{V_d} \sqrt{\frac{I_o}{I_{OB, \max}}}$$

⇒ Output Voltage Ripple ⇒ [compare  $I_d$  with  $I_o$ ]

$$\Delta V_o = \frac{I_o D T_S}{C} = \frac{V_o}{R} \frac{D T_S}{C}$$

$$\frac{\Delta V_o}{V_o} = \frac{D T_S}{RC} = \frac{D T_S}{\tau}$$